



Le voltmètre se branche  
**EN DERIVATION**

Unité : **VOLT**

Se mesure à l'aide d'un  
**voltmètre**

C'est la différence entre deux points d'un circuit

Se note **U**

Unité : **AMPERE**

Se mesure à l'aide d'un  
**ampèremètre**

L'ampèremètre se branche  
**EN SERIE**

C'est le débit d'électricité (quantité de courant)

Se note **I**

**TENSION ELECTRIQUE**

**INTENSITE DU COURANT**