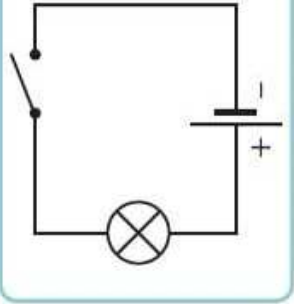


CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Ouvert

Se comporte
comme un
isolant (air)

Pas de
courant




Interrupteur


Fermé

Chaine de
conducteurs
(métaux)

Le courant
va du +
vers le -

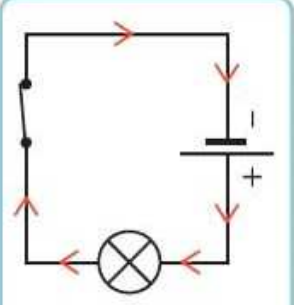


Circuit en série

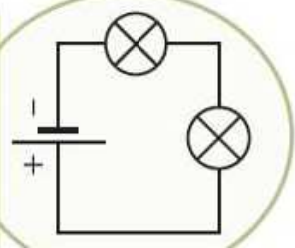


Type de circuit

Circuit en dérivation

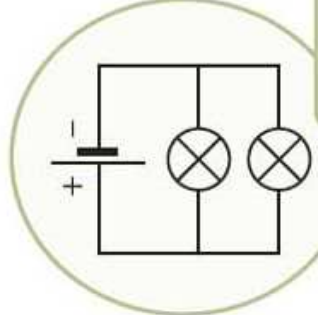


Dipôles

Générateur

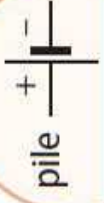


Récepteur

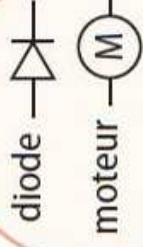Fonctionnement
dépendant
du sens du courant



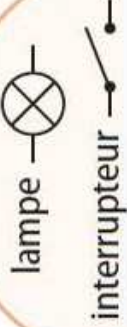Fonctionnement indépendant
du sens du courant



Circuit en dérivation