

Ch 1 Conversion d'énergie dans un circuit électrique - Activité 4



Lchématisation d'un circuit électrique - Animation

D1-9 Utiliser et produire des représentations d'objets

NA

EA

A

Expert

1- Les symboles


Pile	Générateur	Interrupteur ouvert	Interrupteur fermé
Lampe	Moteur	Résistance	Fusible
Diode	DEL	Ampèremètre	

2- Lchématisation


A l'aide de la vidéo sur le blog, schématiser les circuits électriques suivants :




Circuit 1

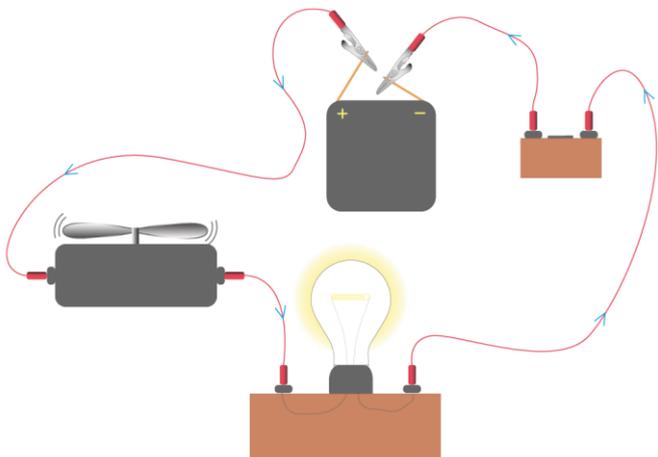

Circuit 2

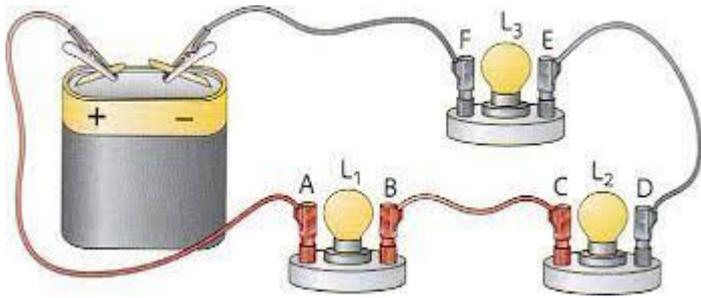

Circuit 3

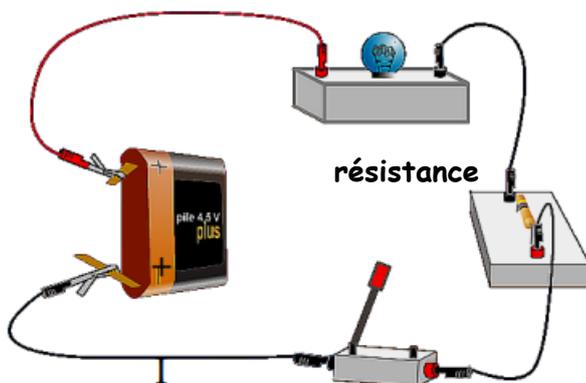

Circuit 4

